

Lenguaje RTL

- Descripción del funcionamiento del procesador a nivel de transferencia de registros
 - Descripción a más bajo nivel que el nivel de instrucción (tema1)
- Lenguaje RTL
 - Herramienta que posibilita trasladar la especificación de un sistema a su implementación hardware

Lenguaje RTL

- **Secuencia ordenada** de operaciones que deben realizarse en un solo ciclo de reloj
- Operación básica: **Transferencia**
 - Transferir información entre dos elementos (memoria, entrada o salida) pudiendo ser transformada
- Primitivas del lenguaje:
 - Puertas lógicas (AND, OR, NOT, NAND, ...)
 - Bloques combinacionales (multiplexores, codificadores, comparadores, sumadores, ...)
 - Bloques secuenciales (biestables, registros, memorias, ...)

Lenguaje RTL: Notación

■ Transferencia

□ Fuentes de información:

- Entradas y elementos de memoria (registro, biestable)

□ Destinos de información:

- Salidas y elementos de memoria

□ Podemos representar:

- señales simples (biestables, línea simple): nombre en minúsculas
- vectores de señales (buses, registros): nombre en mayúsculas

Lenguaje RTL: Notación

- Notación vectores de señales (buses, registros)
 - Todo el conjunto de señales (n bits):
 - A (para transferencias completas)
 - A[n] (para declaración del vector)
 - A[n-1:0] (enumeración de todas las posiciones)
 - Subconjunto de señales del vector:
 - Nombre[bit superior:bit inferior]
 - A[7:5] (los bits 7,6 y 5 de A)

Lenguaje RTL: Notación

■ Transferencias

□ Notación: **$A \leftarrow B$**

□ Reglas:

- El número de bits en destino/fuente **debe coincidir**
- El **orden** de los bits se mantiene (más significativo de B va a más significativo de A ...)



Lenguaje RTL: Notación

■ Transferencias

□ Notación: $A \leftarrow B$

□ Reglas:

  - El número de bits en destino/fuente **debe coincidir**
- El **orden** de los bits se mantiene (más significativo de B va a más significativo de A ...)



Lenguaje RTL: Notación

■ Transferencias



□ Notación: $A \leftarrow B$

□ Reglas:

- El número de bits en destino/fuente **debe coincidir**
- El **orden** de los bits se mantiene (más significativo de B va a más significativo de A ...)

□ Si el destino es una Salida se denomina **CONEXIÓN**

■ Notación: $A = B$

  

Lenguaje RTL: Notación

■ Transferencias




□ Notación: $A \leftarrow B$

□ Reglas:

- El número de bits en destino/fuente **debe coincidir**
- El **orden** de los bits se mantiene (más significativo de B va a más significativo de A ...)

□ Si el destino es una Salida se denomina **CONEXIÓN**

■ Notación: $A = B$

   

Lenguaje RTL: Notación

■ Transformaciones

□ Concatenación o unión:

- Unión de varias fuentes en un vector de información

- Notación: **A,B**

- Ejemplos (registro A de 4 posiciones: A[4])

- Desplazamiento izquierda: **$A \leftarrow A[2:0],0$**
- Rotación derecha: **$A \leftarrow A[0],A[3:1]$**
- Concatenación: **$A \leftarrow C[1:0],B[1:0]$**

Lenguaje RTL: Notación

■ Transformaciones


□ Concatenación o unión:

- Unión de varias fuentes en un vector de información

- Notación: **A,B**

 - Ejemplos (registro A de 4 posiciones: A[4])

- Desplazamiento izquierda: **$A \leftarrow A[2:0],0$**
- Rotación derecha: **$A \leftarrow A[0],A[3:1]$**
- Concatenación: **$A \leftarrow C[1:0],B[1:0]$**



Lenguaje RTL: Notación

■ Transformaciones

□ Operaciones lógicas:


- Complemento: $B \leftarrow \overline{A}$
- OR: $A \leftarrow B \vee C$
- AND: $A \leftarrow B \wedge C$

Lenguaje RTL: Notación

■ Transformaciones

□ Operaciones lógicas:

 - Complemento: $B \leftarrow \overline{A}$
- OR: $A \leftarrow B \vee C$
- AND: $A \leftarrow B \wedge C$




Lenguaje RTL: Notación

■ Transformaciones

□ Operaciones lógicas:

 - Complemento: $B \leftarrow \overline{A}$
- OR: $A \leftarrow B \vee C$
- AND: $A \leftarrow B \wedge C$



□ Operaciones lógicas acumulativas:

- OR acumulativo: $a \leftarrow \vee/ B$
- AND acumulativo: $a \leftarrow \wedge/ B$

Lenguaje RTL: Notación



■ Transformaciones

□ Operaciones lógicas:

- Complemento: $B \leftarrow \overline{A}$
- OR: $A \leftarrow B \vee C$
- AND: $A \leftarrow B \wedge C$

□ Operaciones lógicas acumulativas:

  - OR acumulativo: $a \leftarrow \vee / B$
- AND acumulativo: $a \leftarrow \wedge / B$



Lenguaje RTL: Notación

■ Transformaciones

□ Función combinacional general:


- Tratamiento igual que vector de señales
- Notación: **NOMBRE**(entrada1;entrada2;...;entradaN)
- Ejemplo sumador: SUM
 - $S \leftarrow \text{SUM}(A; B; \text{cin})[n-1:0]$
 - $c \leftarrow \text{SUM}(A; B; \text{cin})[n]$

Lenguaje RTL: Notación

■ Transformaciones

□ Función combinacional general:

 - Tratamiento igual que vector de señales
- Notación: **NOMBRE**(entrada1;entrada2;...;entradaN)
- Ejemplo sumador: SUM
 - $S \leftarrow \text{SUM}(A; B; \text{cin})[n-1:0]$
 - $c \leftarrow \text{SUM}(A; B; \text{cin})[n]$



Lenguaje RTL: Notación

■ Transferencia condicional

- Sólo se produce la transferencia de información si se cumple una **Condición**
- Condición: cualquier expresión/elemento de un bit. (**a, A[5], V/B, ...**)
- Notación: **Destino*condición ← Fuente**
- Ejemplos:
 - **A*MAYOR(X;A) ← X**
 - **A*(V/B) ← B**

Lenguaje RTL

■ Especificación de un sistema

□ Sección de datos

- Declaración de elementos de memoria, entradas y salidas.

```
MODULE: EJEMPLO  
  MEMORY: A[2];B[2].  
  INPUTS: X[2].  
  OUTPUTS: Z[2].
```

```
1. A ← X.  
2. B ← A[0],A[1].  
3. A ← B V A.  
4. Z = A.
```

```
ENDSEQUENCE  
  CONTROL RESET(1)  
END
```

Lenguaje RTL

■ Especificación de un sistema

□ Sección de datos

- Declaración de elementos de memoria, entradas y salidas.

□ Sección de control (síncrona)

- Estados por los que pasa el sistema y acciones que tienen lugar
- Cada línea en un ciclo de reloj

```
MODULE: EJEMPLO  
  MEMORY: A[2];B[2].  
  INPUTS: X[2].  
  OUTPUTS: Z[2].
```

```
1. A ← X.  
2. B ← A[0],A[1].  
3. A ← B V A.  
4. Z = A.
```

```
ENDSEQUENCE  
  CONTROL RESET(1)  
END
```

Lenguaje RTL

■ Especificación de un sistema

□ Sección de datos

- Declaración de elementos de memoria, entradas y salidas.

□ Sección de control (síncrona)

- Estados por los que pasa el sistema y acciones que tienen lugar
- Cada línea en un ciclo de reloj

□ Sección de control (asíncrona)

- Conexiones permanentes

```
MODULE: EJEMPLO  
  MEMORY: A[2];B[2].  
  INPUTS: X[2].  
  OUTPUTS: Z[2].
```

```
1. A ← X.  
2. B ← A[0],A[1].  
3. A ← B V A.  
4. Z = A.
```

```
ENDSEQUENCE  
  CONTROL RESET(1)  
END
```

Lenguaje RTL

■ Temporización

- Todas las transferencias de un mismo estado suceden todas a la vez
- Las transferencias ocurren a final del ciclo sincronizadas por flanco de bajada
- Las conexiones ocurren durante todo el ciclo

```
MODULE: EJEMPLO
  MEMORY: A[2];B[2].
  INPUTS: X[2].
  OUTPUTS: Z[2].


1. A ← X.
2. B ← A[0],A[1].
3. A ← B V A.
4. Z = A.

ENDSEQUENCE
  CONTROL RESET(1)
END
```

Lenguaje RTL

■ Temporización

 - Todas las transferencias de un mismo estado suceden todas a la vez
- Las transferencias ocurren a final del ciclo sincronizadas por flanco de bajada
- Las conexiones ocurren durante todo el ciclo



```
MODULE: EJEMPLO
  MEMORY: A[2];B[2].
  INPUTS: X[2].
  OUTPUTS: Z[2].


1. A ← X.
2. B ← A[0],A[1].
3. A ← B V A.
4. Z = A.

ENDSEQUENCE
  CONTROL RESET(1)
END
```

Lenguaje RTL

■ Temporización

 - Todas las transferencias de un mismo estado suceden todas a la vez
- Las transferencias ocurren a final del ciclo sincronizadas por flanco de bajada
- Las conexiones ocurren durante todo el ciclo



```
MODULE: EJEMPLO
  MEMORY: A[2];B[2].
  INPUTS: X[2].
  OUTPUTS: Z[2].
```


```
1. A ← X.
2. B ← A[0],A[1].
3. A ← B V A.
4. Z = A.
```

```
ENDSEQUENCE
  CONTROL RESET(1)
END
```

Lenguaje RTL

■ Temporización

 - Todas las transferencias de un mismo estado suceden todas a la vez
- Las transferencias ocurren a final del ciclo sincronizadas por flanco de bajada
- Las conexiones ocurren durante todo el ciclo



```
MODULE: EJEMPLO
  MEMORY: A[2];B[2].
  INPUTS: X[2].
  OUTPUTS: Z[2].
```


```
1. A ← X.
2. B ← A[0],A[1].
3. A ← B V A.
4. Z = A.
```

```
ENDSEQUENCE
  CONTROL RESET(1)
END
```


Lenguaje RTL

■ Temporización

 - Todas las transferencias de un mismo estado suceden todas a la vez
- Las transferencias ocurren a final del ciclo sincronizadas por flanco de bajada
- Las conexiones ocurren durante todo el ciclo



```
MODULE: EJEMPLO  
  MEMORY: A[2];B[2].  
  INPUTS: X[2].  
  OUTPUTS: Z[2].
```

```
1. A ← X.  
2. B ← A[0],A[1].  
3. A ← B V A.  
4. Z = A.
```

```
ENDSEQUENCE  
  CONTROL RESET(1)  
END
```

Lenguaje RTL

■ Control de la secuencia

- Cada sentencia dura un ciclo
- Después de cada sentencia se ejecuta la siguiente en la lista

- Hay sentencias de **salto** que rompen esta secuencia

- Salto incondicional: $\rightarrow (S)$

- Siguiendo sentencia S

- Salto condicional: $\rightarrow (f_1, f_2, \dots, f_n) / (S_1, S_2, \dots, S_n)$

- Si (f_i) la siguiente sentencia S_i