

Teoría de Errores

ERROR ---

Diferencia entre el valor obtenido y el valor real de la magnitud medida

- · EL resultado de una medida es de poco valor sin conocer su INCERTIDUMBRE
- · La INCERTIDUMBRE es en sí objeto de estudio
- · El diseño de un experimento incluye el estudio del error que se cometerá

Errores
Sistemáticos

Teóricos
Instrumentales
Personales

Errores
Accidentales


Causas aleatorias o irregulares


INCERTIDUMBRE


Parámetro asociado al resultado de una medida que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente se pueden asignar a la magnitud medida

SENSIBILIDAD

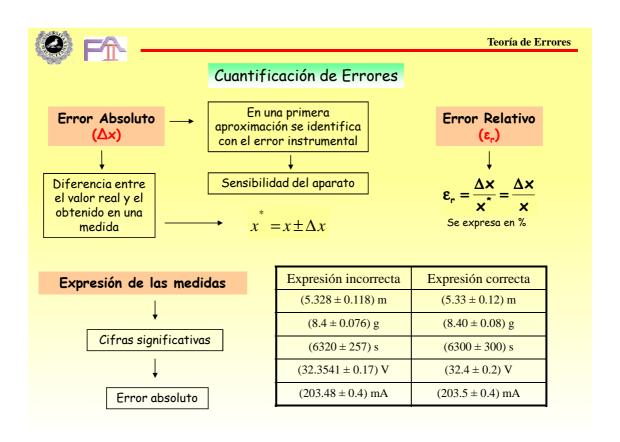Intervalo más pequeño de la magnitud medible con un instrumento



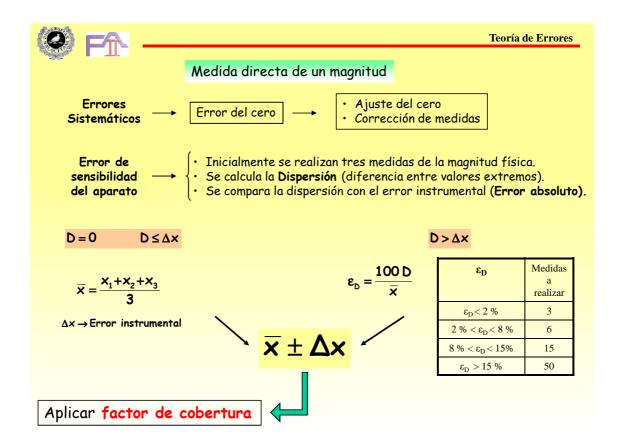

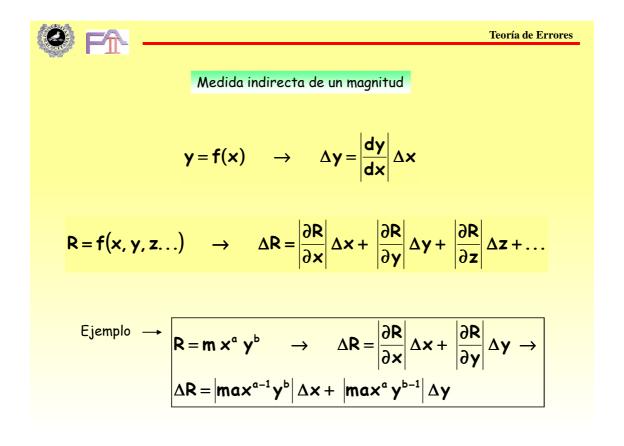






Representación de datos experimentales

Elaboración de tablas

Masa (g)	Longitud muelle (m)
5.01 ± 0.01	0.010 ± 0.001
10.02 ± 0.01	0.015 ± 0.001
15.00 ± 0.01	0.019 ± 0.001
19.99 ± 0.01	0.023 ± 0.01


Representación gráfica

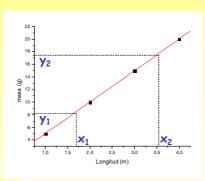

Medida de la pendiente de una recta aplanada

- · Dependencia lineal entre ambas magnitudes
- · Coeficiente de proporcionalidad (pendiente de la recta)
- Se toman parejas de puntos de la recta bien definida (distintos de los experimentales)
- · Se tratan gráficamente ordenadas y abcisas
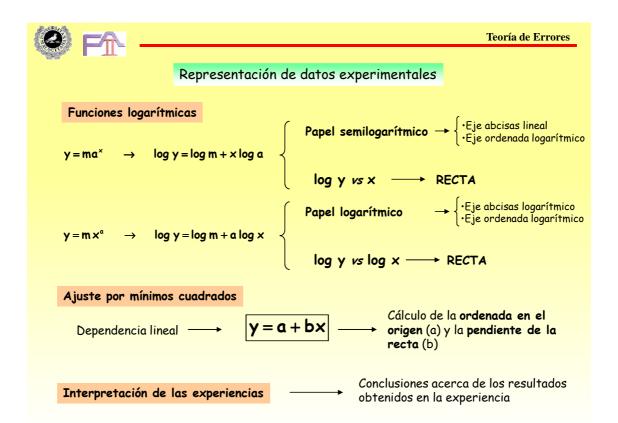
$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1}{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}$$




Ejemplo Experiencia de laboratorio: Ley de Ohm

- 1. Objetivo: Estudiar mediante la ley de Ohm la relación entre la tensión y la corriente en dos tipos de resistencias
- 2. Material: Resistencias, lámpara incandescente, voltímetro, amperímetro, fuente de alimentación y cables.




3. Montaje experimental 1:

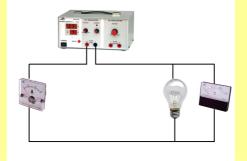



3.1. Tabla de medidas y cálculo de la resistencia y de la potencia con sus errores

$$R = \frac{V}{I} \qquad P = IV \qquad \text{Medida} \quad V \pm \Delta V \quad (V) \quad I \pm \Delta I \quad (A) \quad R \pm \Delta R \quad (\Omega) \quad P \pm \Delta P \quad (W) \\ 1 \quad 50 \pm 5 \quad 0.40 \pm 0.02 \quad 125 \pm 19 \quad 20 \pm 3 \\ 2 \quad 60 \pm 5 \quad 0.44 \pm 0.02 \quad 136 \pm 18 \quad 26 \pm 3 \\ 3 \quad 70 \pm 5 \quad 0.48 \pm 0.02 \quad 146 \pm 17 \quad 34 \pm 4 \\ \Delta R = \frac{V}{I^2} \Delta I + \frac{1}{I} \Delta V \qquad \qquad \frac{4}{5} \quad 80 \pm 5 \quad 0.52 \pm 0.02 \quad 154 \pm 16 \quad 42 \pm 4 \\ 5 \quad 90 \pm 5 \quad 0.56 \pm 0.02 \quad 154 \pm 16 \quad 42 \pm 4 \\ 5 \quad 90 \pm 5 \quad 0.58 \pm 0.02 \quad 172 \pm 15 \quad 58 \pm 5 \\ 6 \quad 100 \pm 5 \quad 0.58 \pm 0.02 \quad 177 \pm 14 \quad 68 \pm 5 \\ 7 \quad 110 \pm 5 \quad 0.62 \pm 0.02 \quad 177 \pm 14 \quad 68 \pm 5 \\ AP = V \Delta I + I \Delta V \qquad \qquad \frac{4}{5} \quad \frac{100 \pm 5}{130 \pm 5} \quad 0.66 \pm 0.02 \quad 197 \pm 14 \quad 86 \pm 6$$

3.2. Representaciones gráficas

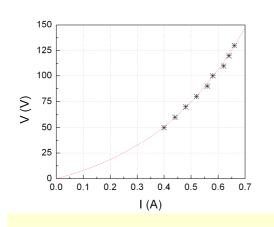


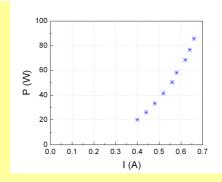

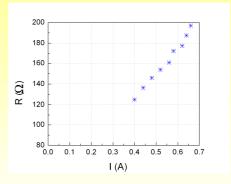

Comentar las gráficas teniendo en cuenta la ley de Ohm

4. Montaje experimental 2:

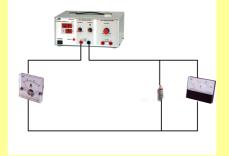

4.1. Tabla de medidas y cálculo de la resistencia y de la potencia con sus errores


$$R = \frac{V}{I}$$
 $P = IV$


$$R = R(I, V) \to \Delta R = \left| \frac{\partial R}{\partial I} \right| \Delta I + \left| \frac{\partial R}{\partial V} \right| \Delta V$$
$$\Delta R = \frac{V}{I^2} \Delta I + \frac{1}{I} \Delta V$$


Medida	V±ΔV (V)	I ±Δ I (A)	$R\pm\Delta R(\Omega)$	P±Δ P(W)
1	1.48±0.01	$(313\pm1)10^{-4}$	47.3±0.5	$(46\pm5)10^{-4}$
2	3.06±0.01	$(642\pm1)10^{-4}$	47.7±0.2	(196±9)10 ⁻⁴
3	4.63±0.01	(969±1)10 ⁻⁴	47.8±0.2	(449±1)10 ⁻⁴
4	6.20±0.01	(1298±1)10 ⁻⁴	47.8±0.1	(805±2)10 ⁻⁴

$$P = P(I, V) \to \Delta P = \left| \frac{\partial P}{\partial I} \right| \Delta I + \left| \frac{\partial P}{\partial V} \right| \Delta V$$
$$\Delta P = V \Delta I + I \Delta V$$

4.2. Representaciones gráficas

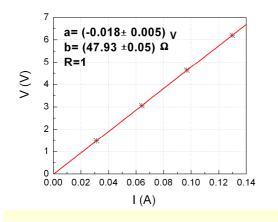

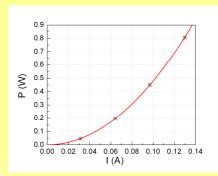

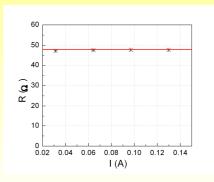

Comentar las gráficas teniendo en cuenta la ley de Ohm